

# Компютърни архитектури CSCB008


---

**Логика, конфигурирана от потребителя**

доц. д-р Ясен Горбунов  
2021

# Интегрални схеми с висока степен на интеграция


## „твърда“ логика (микропроцесори)

 

### фиксирана логика

- лесна конфигурация чрез софтуер
- последователно изпълнение на инструкции
- ниско ниво на паралелизъм
- **адаптиране на софтуера към хардуера**

## „мека“ логика (CPLD и FPGA)

 

### програмируема логика


- сложно конфигуриране – познаване на хардуера
- програмиране чрез език за хардуерно описание
- най-високо ниво на паралелизъм и гъвкавост
- **адаптиране на хардуера към софтуера**

## Логика, конфигурирана от потребителя

- висока степен на интеграция при запазване на висока универсалност
- съставени от типични, регулярни елементи, вместо от специализирани схеми
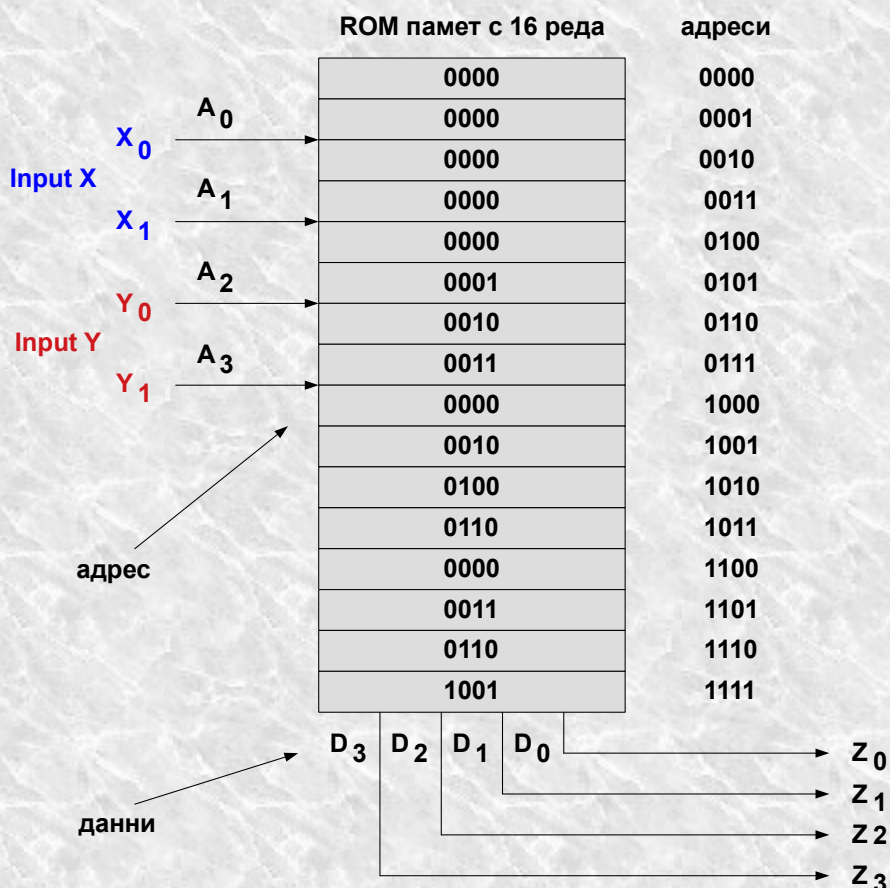
### Типична схема с регулярна структура – ROM (Read Only Memory)

- Look-Up Table (LUT) – реализира директно таблицата на истинност
- $n$  адресни входа, които определят  $2^n$  клетки
- описва се с броя клетки – например  $16 \times 4$  ROM има 16 клетки, всяка с по 4 бита





## Логика, конфигурирана от потребителя

- висока степен на интеграция при запазване на висока универсалност
- съставени от типични, регулярни елементи, вместо от специализирани схеми

### Типична схема с регулярна структура – ROM (Read Only Memory)


- Look-Up Table (LUT) – реализира директно таблицата на истинност
- $n$  адресни входа, които определят  $2^n$  клетки
- описва се с броя клетки – например  $16 \times 4$  ROM има 16 клетки, всяка с по 4 бита

#### Пример

$$2_{\text{DEC}} \times 3_{\text{DEC}} = 6_{\text{DEC}} \quad (10_{\text{BIN}} \times 11_{\text{BIN}} = 0110_{\text{BIN}})$$

→ адрес 1011  
→ стойност на клетката 0110

4-bit произведение Z

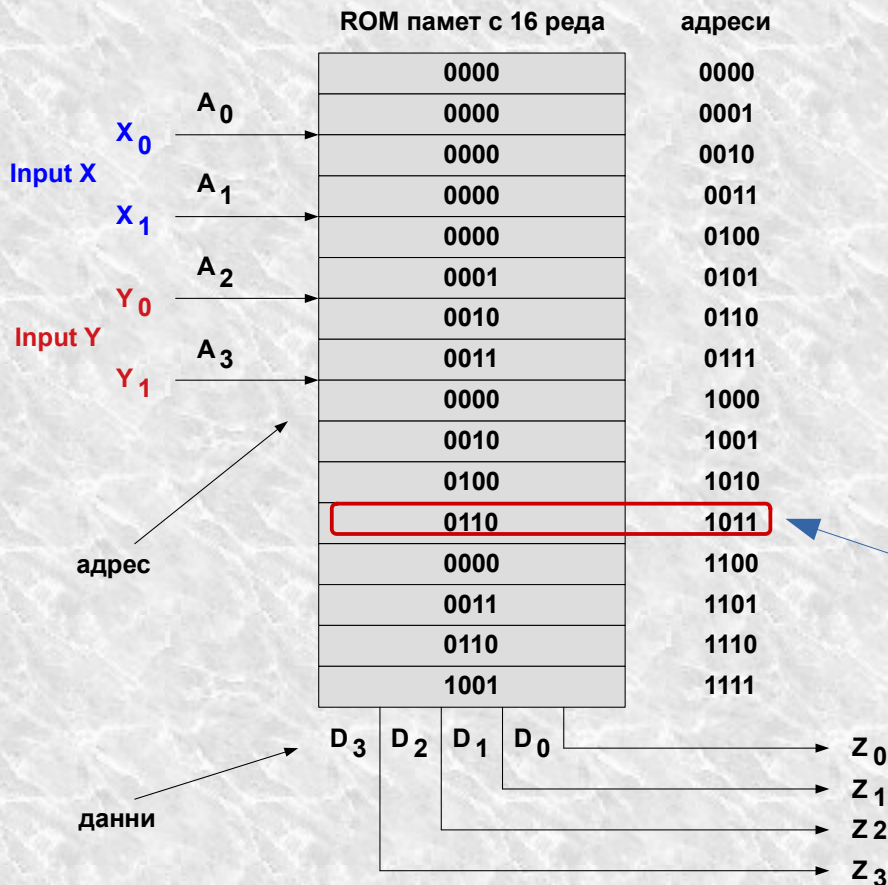

## Логика, конфигурирана от потребителя

три базови типа програмируеми логически схеми

### **PROM (Programmable Read-Only Memory)**

- лесно заменяеми
- ограничени до около 20 входа x 8 изхода ( $2^{20} \times 8 = 8 \text{ Mbit}$ )
- непрограмируема AND равнина и програмируема OR равнина
- OTP (One-Time Programmable) – програмирани от производителя
- PROM – изискват програматор

## Логика, конфигурирана от потребителя

три базови типа програмируеми логически схеми

### **PROM (Programmable Read-Only Memory)**

- лесно заменяеми
- ограничени до около 20 входа x 8 изхода ( $2^{20} \times 8 = 8 \text{ Mbit}$ )
- непрограмируема AND равнина и програмируема OR равнина
- OTP (One-Time Programmable) – програмирани от производителя
- PROM – изискват програматор

### **PLA (Programmable Logic Array) – Texas Instruments 1970, Philips**

- наследник на PROM
- пълното име е FPLA (Field Programmable Logic Array)
- две отделно програмируеми равнини (AND и OR)
- по-трудно производство, по-големи закъснения на сигналите



## Логика, конфигурирана от потребителя

три базови типа програмируеми логически схеми

### **PROM (Programmable Read-Only Memory)**

- лесно заменяеми
- ограничени до около 20 входа x 8 изхода ( $2^{20} \times 8 = 8 \text{ Mbit}$ )
- непрограмируема AND равнина и програмируема OR равнина
- OTP (One-Time Programmable) – програмирани от производителя
- PROM – изискват програматор


### **PLA (Programmable Logic Array) – Texas Instruments 1970, Philips**

- наследник на PROM
- пълното име е FPLA (Field Programmable Logic Array)
- две отделно програмируеми равнини (AND и OR)
- по-трудно производство, по-големи закъснения на сигналите

### **PAL (Programmable Array Logic) – Monolithic Memories Inc. (MMI) 1978, AMD**


- програмируема AND равнина и непрограмируема OR равнина

## PROM (Programmable Read-Only Memory)

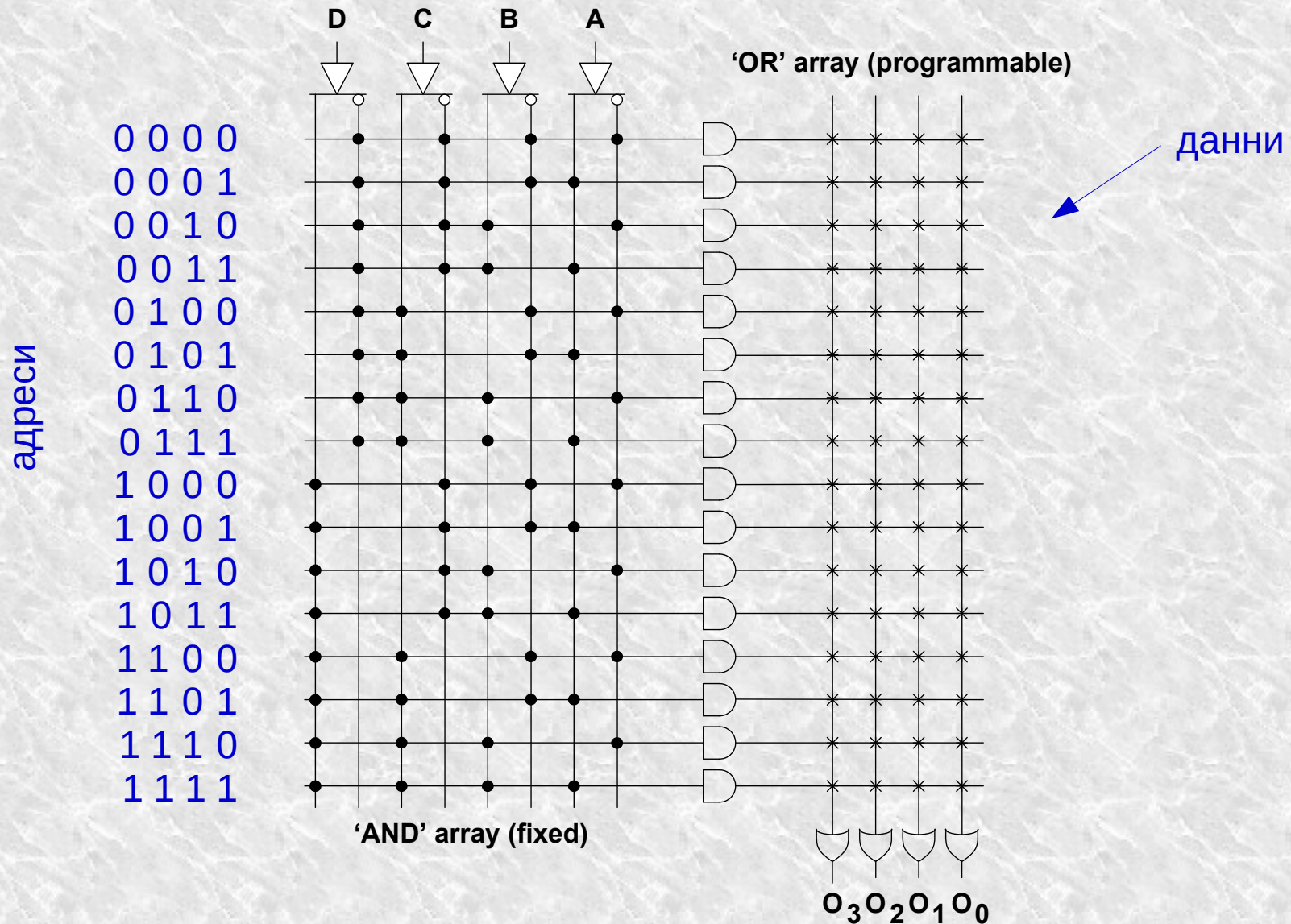






## PLA (Programmable Logic Array)

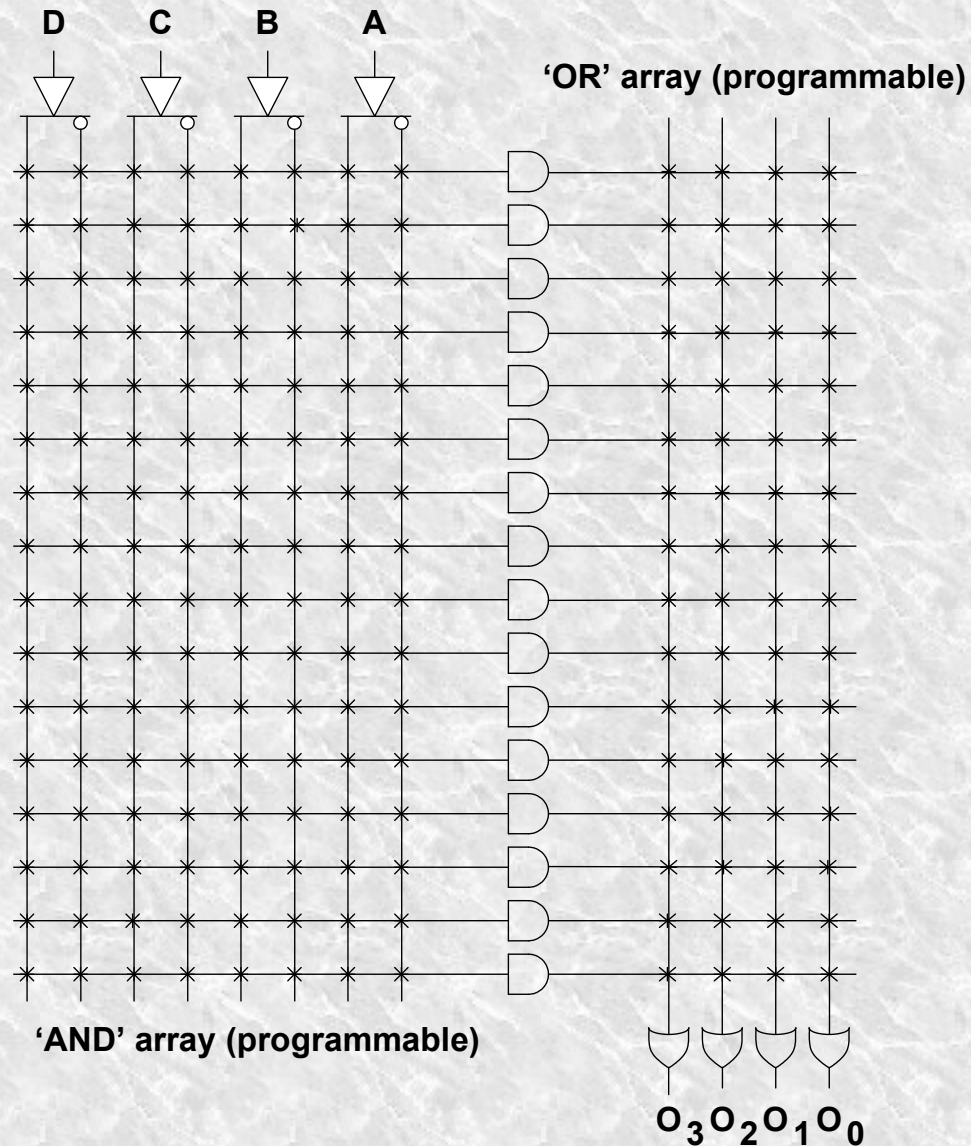


## PLA (Programmable Logic Array)

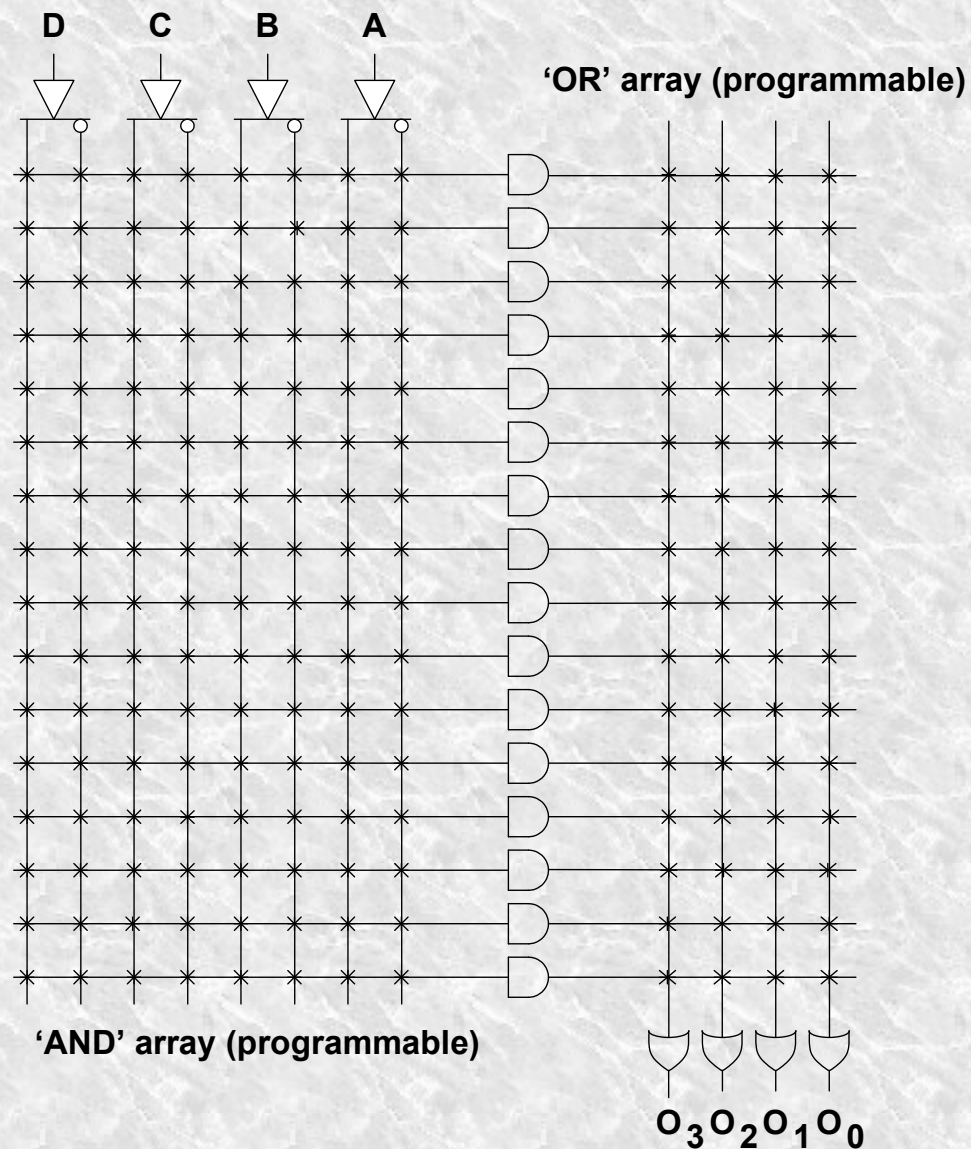

### Пример

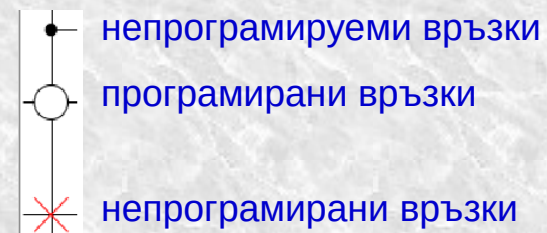 


## PAL (Programmable Array Logic)

 




## PAL (Programmable Array Logic)

 

### Пример

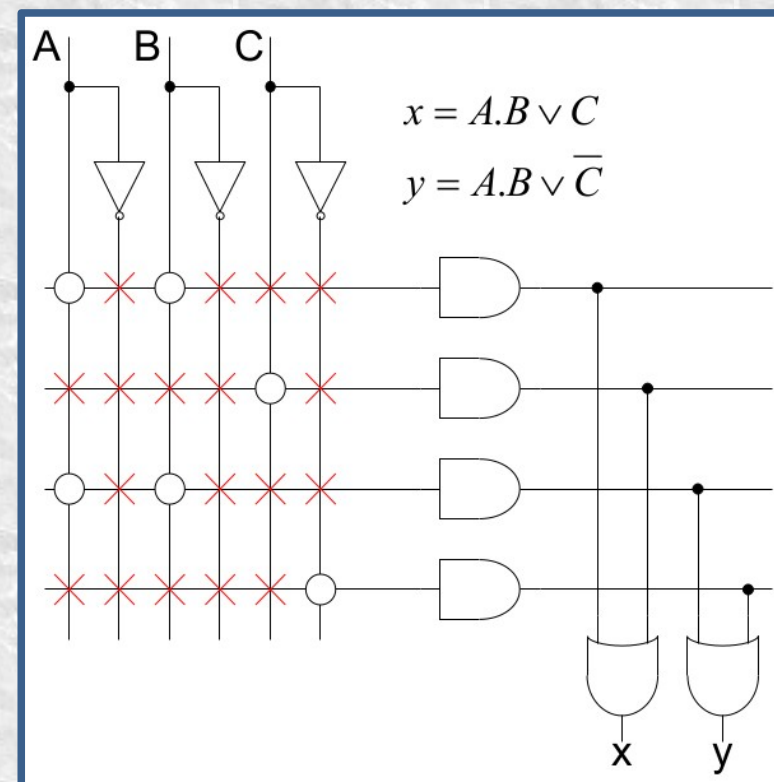

- непрограмируеми връзки
- програмирани връзки
- ✗ непрограмирани връзки

## Други програмируеми логически схеми

### SPLD (Simple Programmable Logic Device)

- PLA (Programmable Logic Array) и PAL (Programmable Array Logic)

### CPLD (Complex Programmable Logic Device)

- включват до 50 SPLD устройства върху един чип
- създадени от Altera под името Classic EPLD
- предназначени да заместят големи масиви от TTL логика (glue logic)
- FLASH базирани (non-volatile)



### FPGA (Field Programmable Gate Array)

- програмируеми матрични кристали
- повтарящи се полета от малки логически блокове
- огромен логически капацитет
- RAM базирани (volatile)




### Основни производители


- Xilinx (през 2020 AMD купува Xilinx за 40 милиарда USD)
- Altera (през 2015 Intel купува Altera за 16.7 милиарда USD)
- Lattice
- Actel (Microsemi)
- Quicklogic
- Cypress



## CPLD и FPGA архитектури

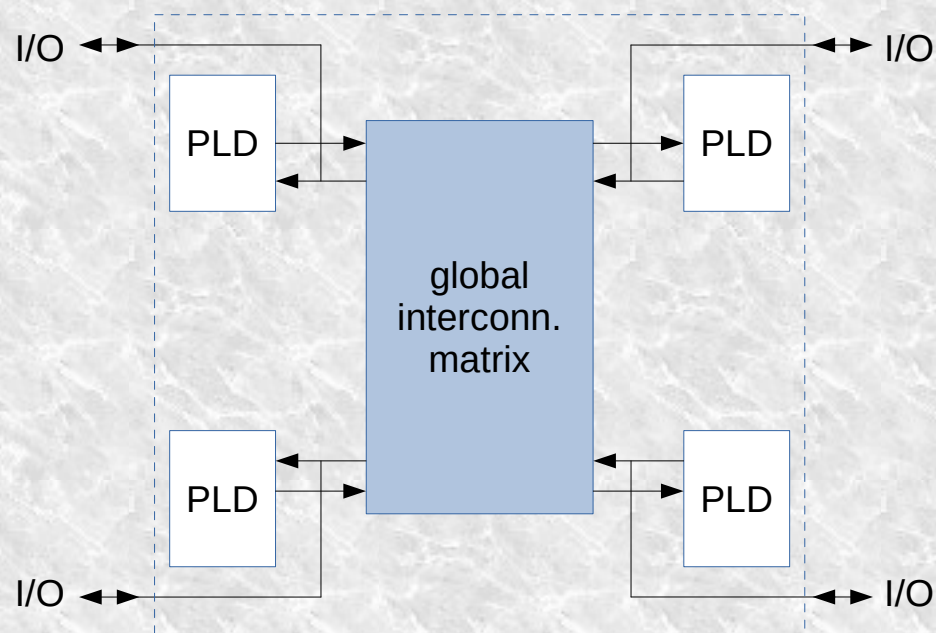

PLD – функционален блок PLA или PAL

 


CLB – конфигурируем логически блок

Сложни програмируеми логически устройства  
**Complex Programmable Logic Device**  
**CPLD**

Полеви програмируеми матрици  
**Field Programmable Gate Array**  
**FPGA**



## CPLD – Макроклетка (Macrocell)

 

Функционален блок  
(PLD)


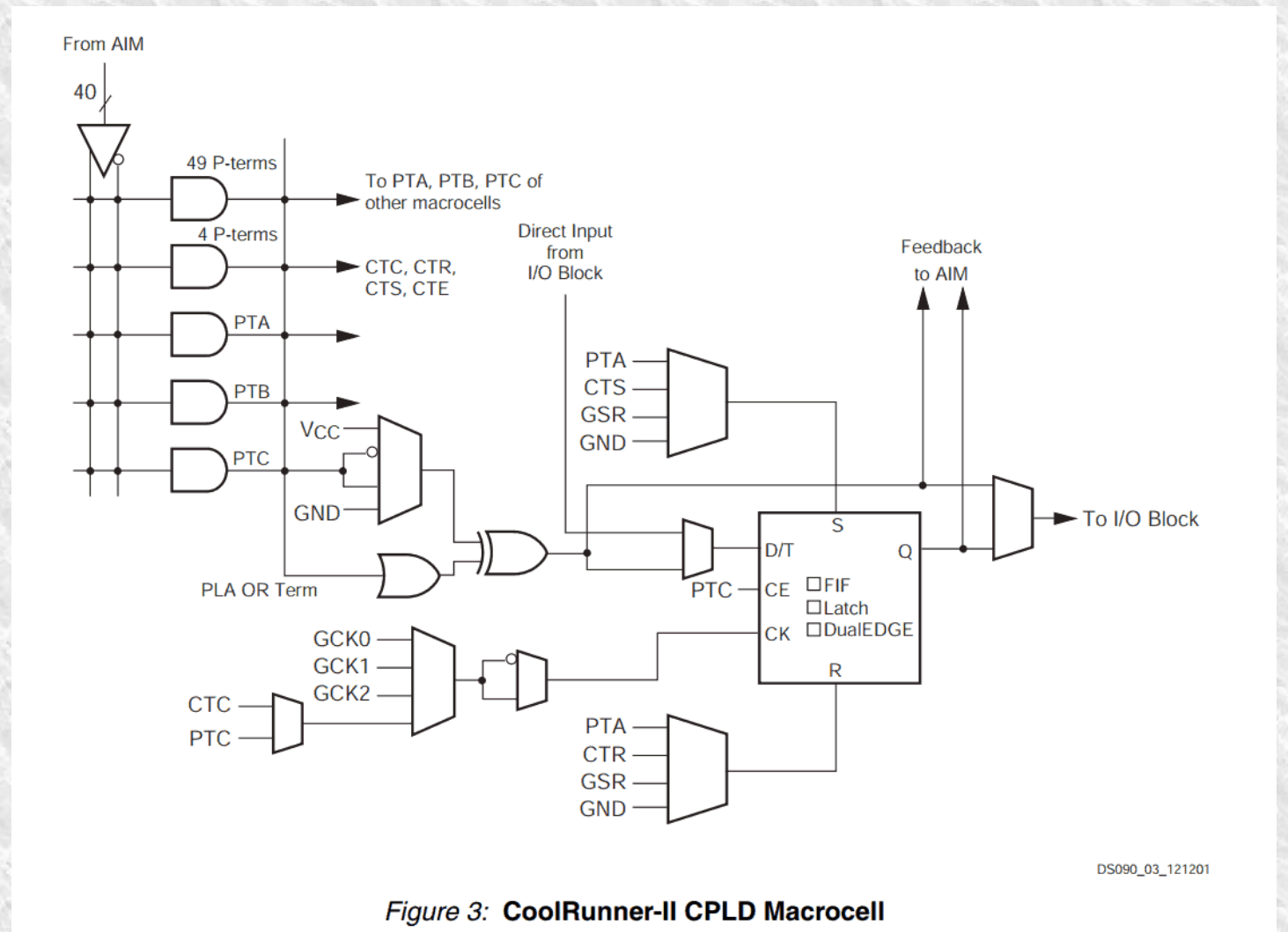


Figure 3: CoolRunner-II CPLD Macrocell
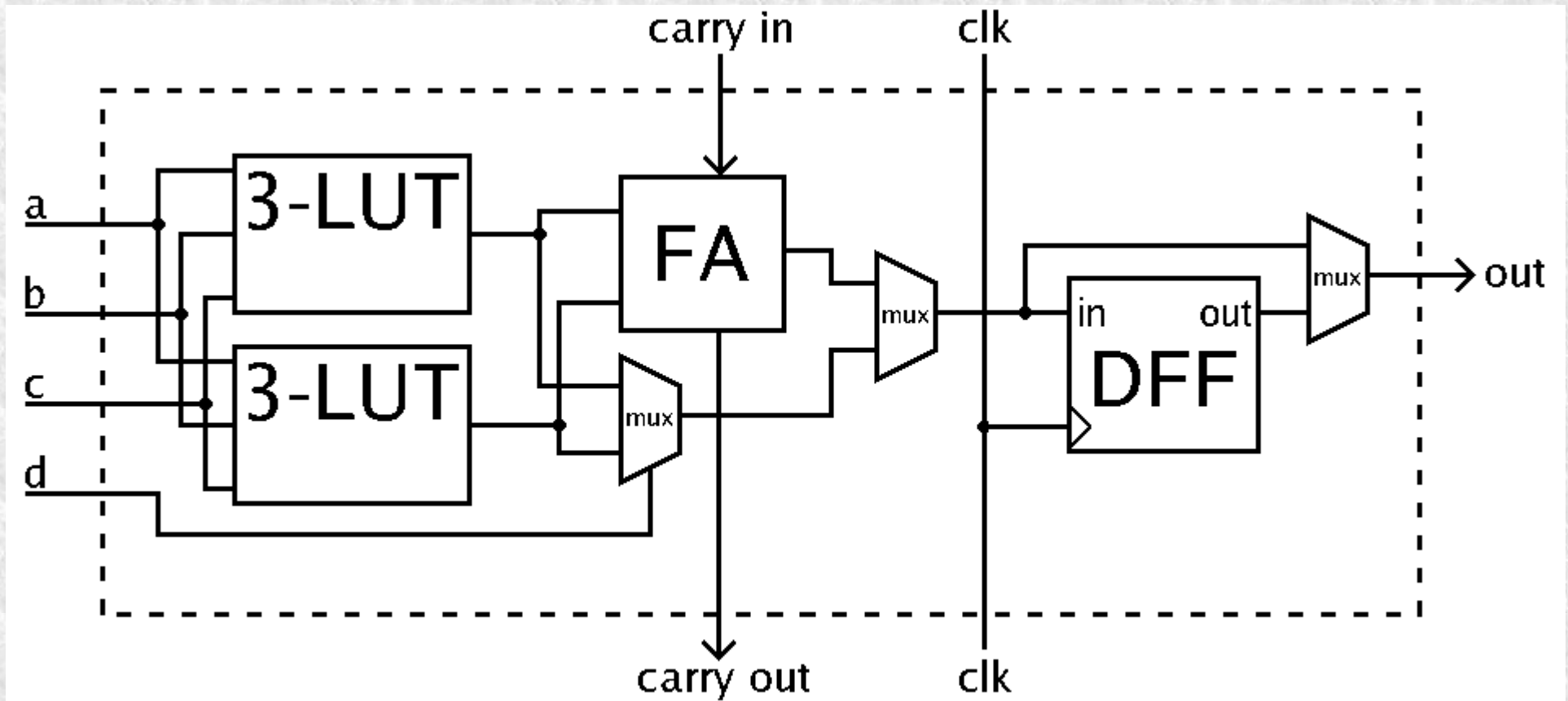
## FPGA – Конфигурируем логически блок (Configurable Logic Block – CLB)



## Проектиране с програмируеми логически схеми (design flow)

### HDL source code

```
module
full_adder(i_bit1,i_bit2,i_carry,o_sum,o_carry);
input i_bit1, i_bit2;
input i_carry;
output o_sum, o_carry;


wire w_WIRE_1, w_WIRE_2, w_WIRE_3;

assign w_WIRE_1 = i_bit1 ^ i_bit2;
assign w_WIRE_2 = w_WIRE_1 & i_carry;
assign w_WIRE_3 = i_bit1 & i_bit2;

assign o_sum = w_WIRE_1 ^ i_carry;
assign o_carry = w_WIRE_2 | w_WIRE_3;
endmodule
```

*synthesize*

### netlist

 

*map, place & route*

*generate bitstream*

### bitstream

```
0101010101010100101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010100101001010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
010101010101010010101010101001010010101
101010101001010101010100101001010111100
```

*download and test*

