

# Компютърни архитектури CSCB008

---

Приложения на мултиплексорите

доц. д-р Ясен Горбунов  
2021

# Декомпозиция на Шенън



Джордж Бул (1815 – 1864)  
самоук английски математик, философ, логик

**Бул** представя неговото разложение в Proposition II, "To expand or develop a function involving any number of logical symbols", в неговия труд Laws of Thought (1854).

**Шенън** споменава разложението в статия от 1948 г. и показва интерпретацията на превключванията на твърждествата.

- BDD (binary decision diagrams – разклоняващи се дървета) следва от системното използване на теоремата за разложението.
- Всяка булева функция може да бъде реализирана непосредствено чрез използването на йерархична структура от мултиплексори чрез повтарящо се прилагане на теоремата.
- Микропроцесорите изобилстват от мултиплексори



Клод Шенън (1916 – 2001)  
Американски математик, електроинженер,  
криптограф – "баща на информационната теория"

# Декомпозиция на Шенън

Разложение на Бул = **Разложение на Шенън** = **Декомпозиция на Шенън** = „фундаментална теорема на Булевата алгебра“

Произволна булева функция  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  може да бъде декомпозирана на по-малки „под“-функции, които могат да бъдат реализирани изцяло чрез използване на двувходови мултиплексори.

Декомпозицията има вида:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{x_1} \cdot f(0, x_2, \dots, x_n) + x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{x_1} \cdot f_{\overline{x_1}} + x_1 \cdot f_{x_1}$$

негативен кофактор

позитивен кофактор

Декомпозицията на Шенън позволява синтезирането на булеви **функции с произволна сложност** чрез използването единствено на двувходови мултиплексори.



## Декомпозиция на Шенън – пример

Нека е дадена следната булева функция:  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3$

Променливата  $x_1$  трябва да бъде последователно заместена с 0 и 1

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} \cdot f_{\overline{x_1}} + x_1 \cdot f_{x_1} = \overline{x_1} \cdot (x_2 \cdot x_3) + x_1 \cdot (x_2 + x_3 + x_2 \cdot x_3) = \overline{x_1} \cdot (x_2 \cdot x_3) + x_1 \cdot (x_2 + x_3)$$

теорема за поглъщане


$$x_1 + x_1 \cdot x_2 = x_1$$

$g$



$h$

$$g = x_2 \cdot x_3$$

$$h = x_2 + x_3$$

 

  
$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} \cdot g + x_1 \cdot h$$


 
## Декомпозиция на Шенън – пример

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot g + x_1 \cdot h$$







$$g = x_2 \cdot x_3 = \bar{x}_2 \cdot 0 + x_2 \cdot x_3$$

кофактори

$$h = x_2 + x_3 = \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot (1 + x_3) = \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot 1$$

1      кофактори

    

## Barrel Shifter

- двупосочно **преместване** с желан брой битове – умножение, деление
- двупосочно **завъртане**
  - в комбинация с тригери (памет) – **преместващи регистри и кръгови буфери**
- **ускорено** извършване на аритметични операции

1) **логическо преместване** – запълва празните позиции с 0

11001    LSR 2 = 00110,    LSL 2 = 00100    (Logic Shift Left / Right)

## Barrel Shifter

- двупосочно **преместване** с желан брой битове – умножение, деление
- двупосочно **завъртане**
  - в комбинация с тригери (памет) – **преместващи регистри и кръгови буфери**
- **ускорено** извършване на аритметични операции

1) **логическо преместване** – запълва празните позиции с 0

11001    LSR 2 = 00110,    LSL 2 = 00100    (Logic Shift Left / Right)

2) **аритметично преместване** – запълва празните позиции със знаковия бит при преместване надясно; при преместване наляво повтаря логическото преместване

11001    ASR 2 = 11110,    ASL 2 = 00100    (Arithmetic Shift Left / Right)



## Barrel Shifter

- двупосочно **преместване** с желан брой битове – умножение, деление
- двупосочно **завъртане**
  - в комбинация с тригери (памет) – **преместващи регистри и кръгови буфери**
- **ускорено** извършване на аритметични операции

1) **логическо преместване** – запълва празните позиции с 0


11001    LSR 2 = 00110,    LSL 2 = 00100    (Logic Shift Left / Right)

2) **аритметично преместване** – запълва празните позиции със знаковия бит при преместване надясно; при преместване наляво повтаря логическото преместване

11001    ASR 2 = 11110,    ASL 2 = 00100    (Arithmetic Shift Left / Right)


 
3) **завъртане** – запълва празните позиции с изпадналите битове

11001    ROR 2 = 01110,    ROL 2 = 00111    (Rotate Left / Right)





## Barrel Shifter

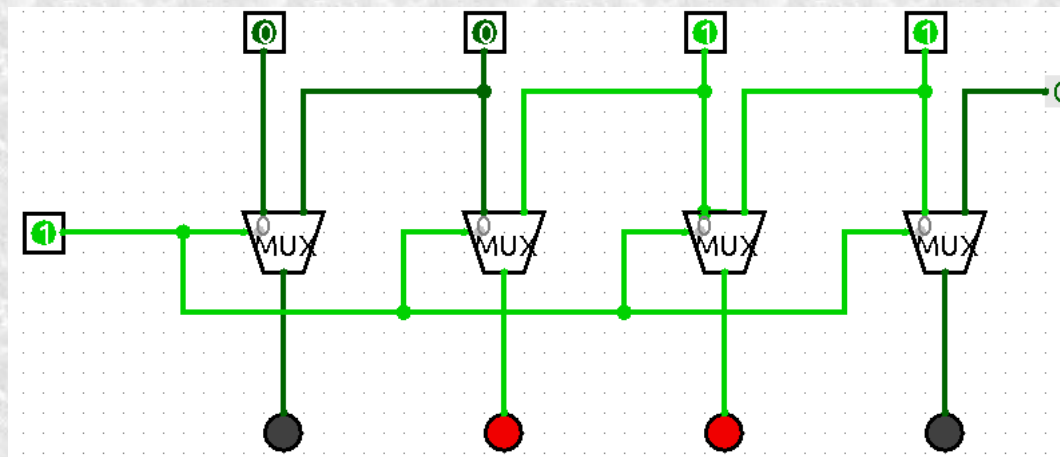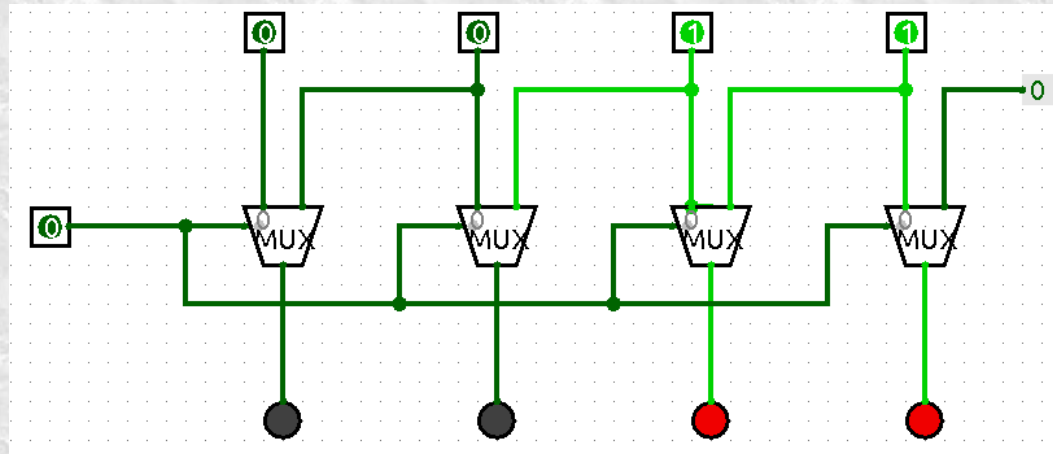

## Barrel Shifter

s1	s0	y3	y2	y1	y0
0	0	x3	x2	x1	x0
0	1	x0	x3	x2	x1
1	0	x1	x0	x3	x2
1	1	x2	x1	x0	x3

декодер

